
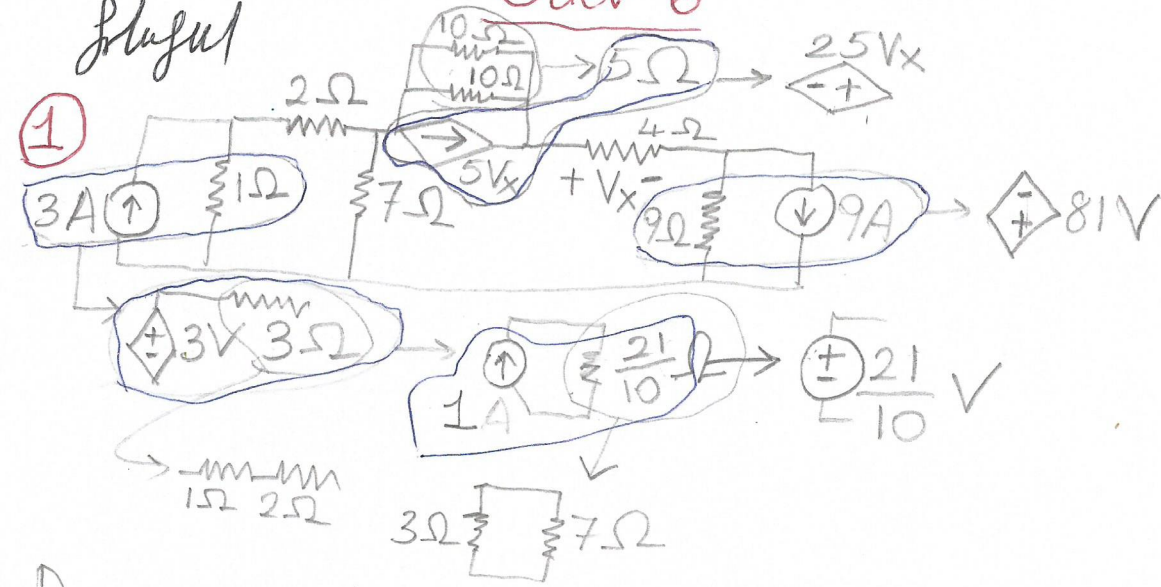


Ertuğrul KAN TAR
05190000086
İlhan

Ödev 6

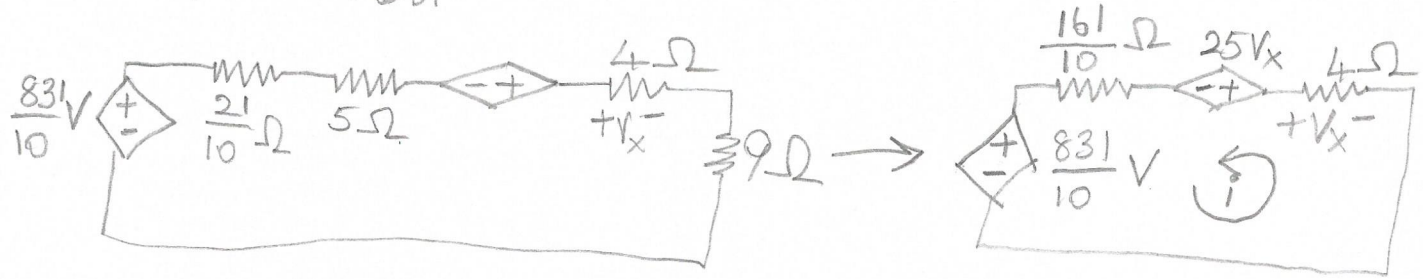

Devrenin son hali




→ Ok yönünde mesh ite...

$$-V_x + 25V_x + \frac{161}{10}i + \frac{831}{10} = 0 \quad (I) \quad V_x = -4i \quad (II)$$

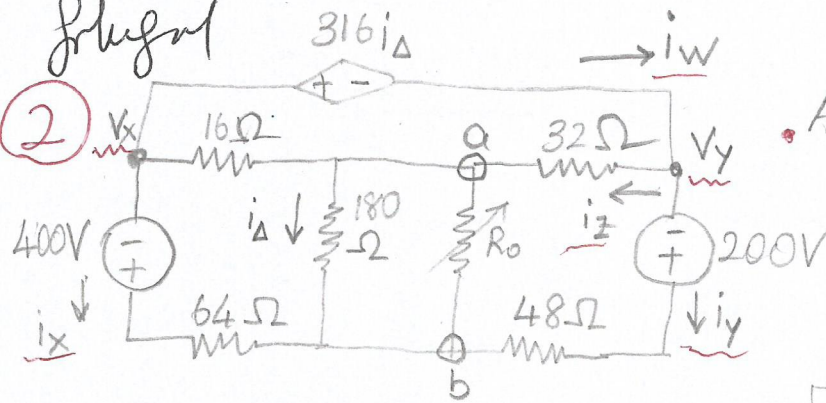(I) ve (II) den $\rightarrow i = 1.04 \text{ A} \quad V_x = -4.16 \text{ V} \rightarrow a$

$$25 \cdot (4.16) = 104 \text{ V}$$

$\rightarrow -104 \cdot (1.04) = -108.16 \text{ W}$
Güç sağlar. $\rightarrow b$



Altı ağızlılar C şeklinde kullanılacak

Voc için ab açık devre yapılır.

$$16(i_1 - i_2) + 180(i_1 - i_3) + 64i_1 + 400 = 0 \text{ (I)}$$

$$-200 + 48i_2 + 180(i_2 - i_1) + 32(i_2 - i_3) = 0 \text{ (II)}$$


$$i_\Delta = i_1 - i_2 \text{ (III)}$$

$$32(i_3 - i_2) + 16(i_3 - i_1) + 316(i_1 - i_2) = 0 \text{ (IV)}$$

4 denklem çözülürse...

$$i_1 = 3A \quad i_2 = 5A \quad i_3 = 17,5A \quad i_\Delta = -2A \quad V_{oc} = 180 \cdot (-2) = -360V$$

isc için

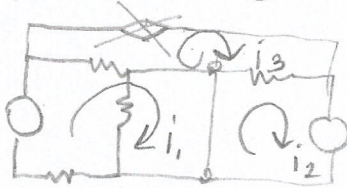

$$i_\Delta = 0 \rightarrow (316i_\Delta)V \text{ devreden çıkar.}$$


$$64i_1 + 16(i_1 - i_3) + 400 = 0 \text{ (I)} \quad 32(i_2 - i_3) + 48i_2 - 200 = 0 \text{ (II)}$$

$$32(i_3 - i_2) + 16(i_3 - i_1) = 0 \text{ (III)}$$

$$(I) (II) (III) \text{ den } \rightarrow i_1 = -5A \quad i_2 = 2,5A \quad i_3 = 0$$

$$i_{sc} = i_1 - i_2 = -7,5A \quad R_{Th} = R_o = \frac{-360}{-7,5} = 48\Omega \rightarrow a$$

$$P_{max} = (3,75)^2 \cdot 48 = 675W$$

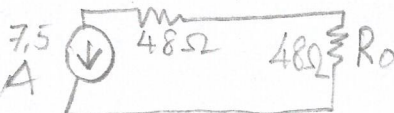

c-) Ro in üstünde -180 V var. iΔ = -1A olur.

$$\frac{V_x + 400}{64} + \frac{V_x + 180}{16} + \frac{V_y + 200}{48} + \frac{V_y + 180}{32} = 0 \text{ (I)} \quad V_y - 316 = V_x \text{ (II)}$$

$$(I) \text{ ve } (II) \text{ den } \rightarrow V_x = -336V \quad V_y = -20V$$

$$i_x = \frac{-336 + 400}{64} = 1A \quad i_y = \frac{-20 + 200}{48} = 3,75A \quad i_z = \frac{-20 + 180}{32} = 5A$$

$$i_w = i_y + i_z = 8,75A$$


$$P_{316i_A} = -316 \cdot 8,75 = -2765 \text{ W}$$

$$P_{400V} = -400 \text{ W} \quad P_{200V} = -200 \cdot 3,75 = -750 \text{ W}$$

$$P_{\text{üretiken}} = -3915 \text{ W} \quad \% \rightarrow \frac{675}{3915} \cdot 100 = \boxed{\%17,2} \quad c$$


$$(3) \quad i(t) = i(\infty) + [i(0^+) - i(\infty)] e^{-t/\tau}$$
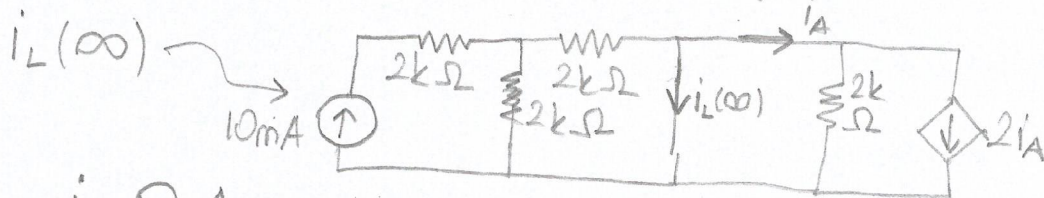
$$i_L(0^+) = 5 \text{ mA} \quad (2 \text{ k}\Omega // 2 \text{ k}\Omega)$$



$$i_A = 0 \text{ A} \rightarrow i_L(\infty) = 5 \text{ mA} \quad (2 \text{ k}\Omega // 2 \text{ k}\Omega)$$

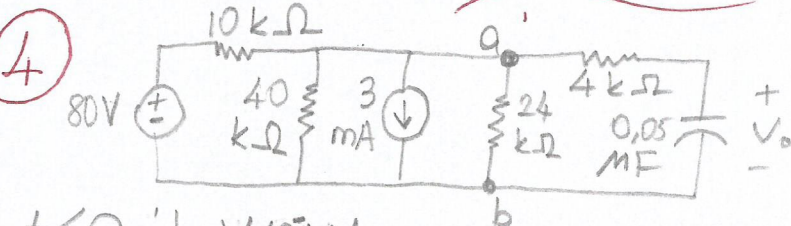
$$i(t) = 5 + 0 \cdot e^{-t/\tau} = 5 \text{ mA}$$



$t < 0$ 'da $V_o(0^-) = V_a \rightarrow$ Kondensatör açık devre gibi davranır.


$$\frac{V_a}{24k} + 3 \cdot 10^{-3} + \frac{V_a}{40k} + \frac{V_a - 80}{10k} = 0 \rightarrow V_a(0^-) = \underline{30V}$$

$t > 0$ için

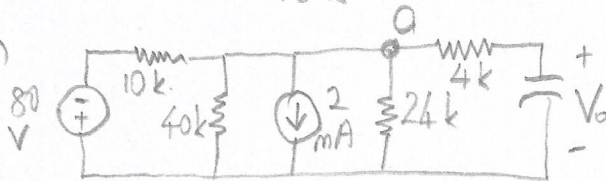

$$V_o(\infty) = V_a$$
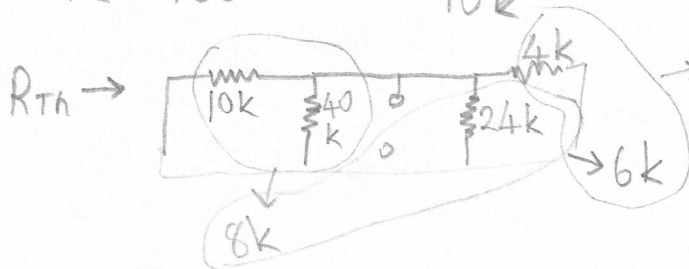
$$\frac{V_a}{24k} + \frac{V_a}{40k} + 2 \cdot 10^{-3} + \frac{V_a + 80}{10k} = 0 \rightarrow V_o(\infty) = \underline{-60V}$$



$$\rightarrow 10 \text{ k}\Omega = R_{Th}$$

$$\tau = R \cdot C = 10 \cdot 10^3 \cdot (0,05) \cdot 10^{-6}$$

$$\tau = \frac{1}{2000} \text{ s}$$

$$V_o(t) = V_o(\infty) + [V_o(0^+) - V_o(\infty)] e^{-t/\tau}$$

$$V_o(t) = -60 + 90 e^{-2000t} \text{ V}$$