

Logic Design Lab 8

Group ID: 4


Name: Süleyman AKTAŞ ID:05180000107

Name: Ertuğrul KANTAR ID:05190000086

Problem description

D latch'leri uygun şekilde bağlayıp 2 flip-flop oluşturduk. Daha sonra inputları ve outputları verilen denkleme göre bağladık.

1-Logic Diagram

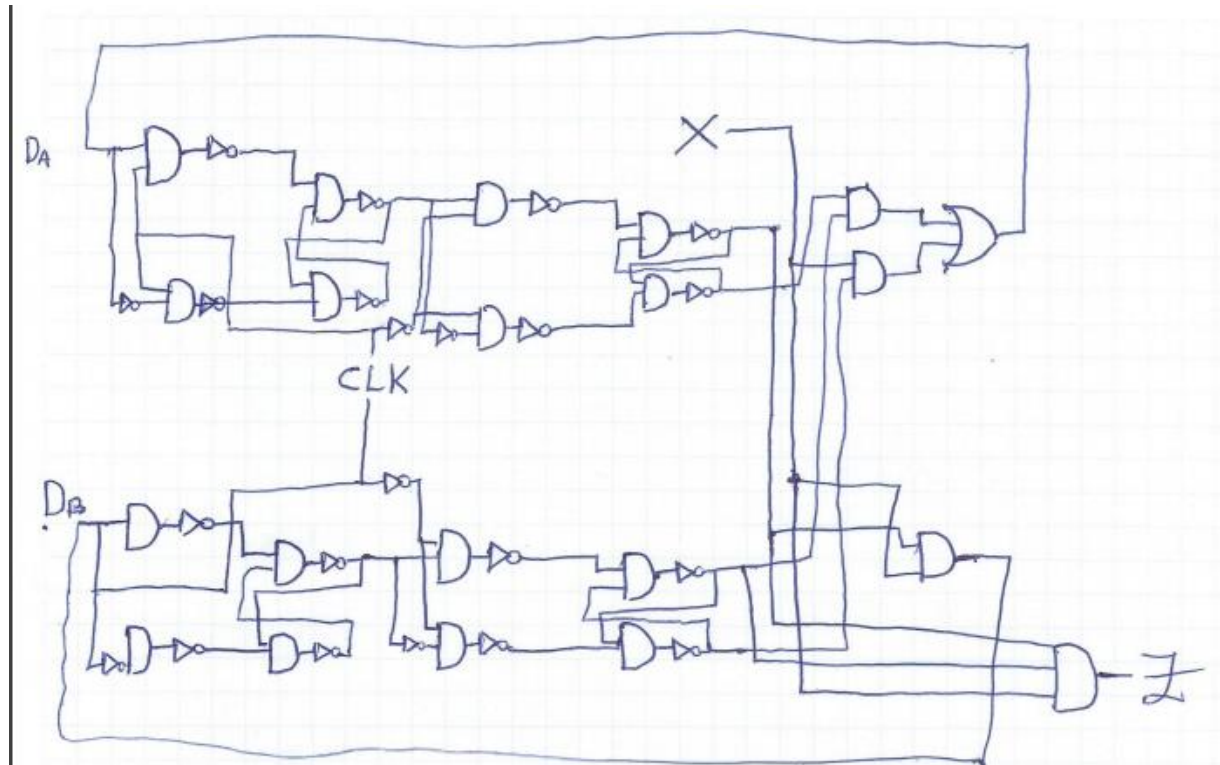


2-State Table ve State Diagram

$$DA = QA'QB + QB'X$$


$$DB = QA X$$

$$Z = QA QB X$$

| Qa | Qb | X | Qa+ | Qb+ | Z |
|----|----|---|-----|-----|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

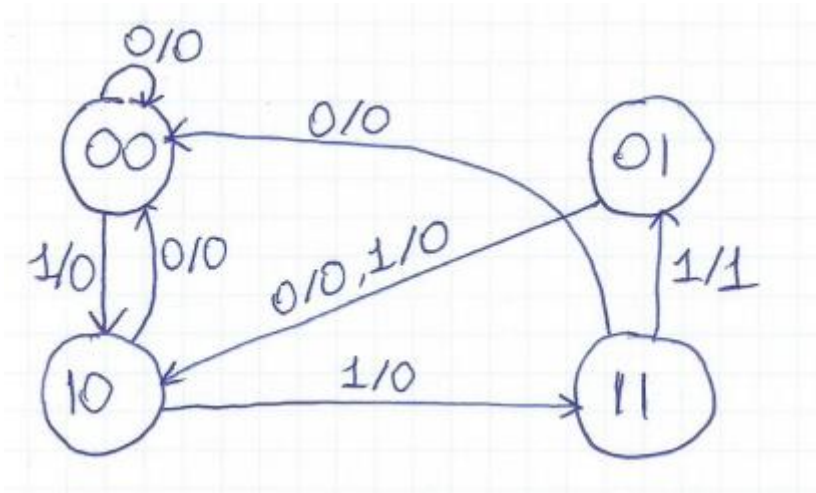

3-Circuit Design

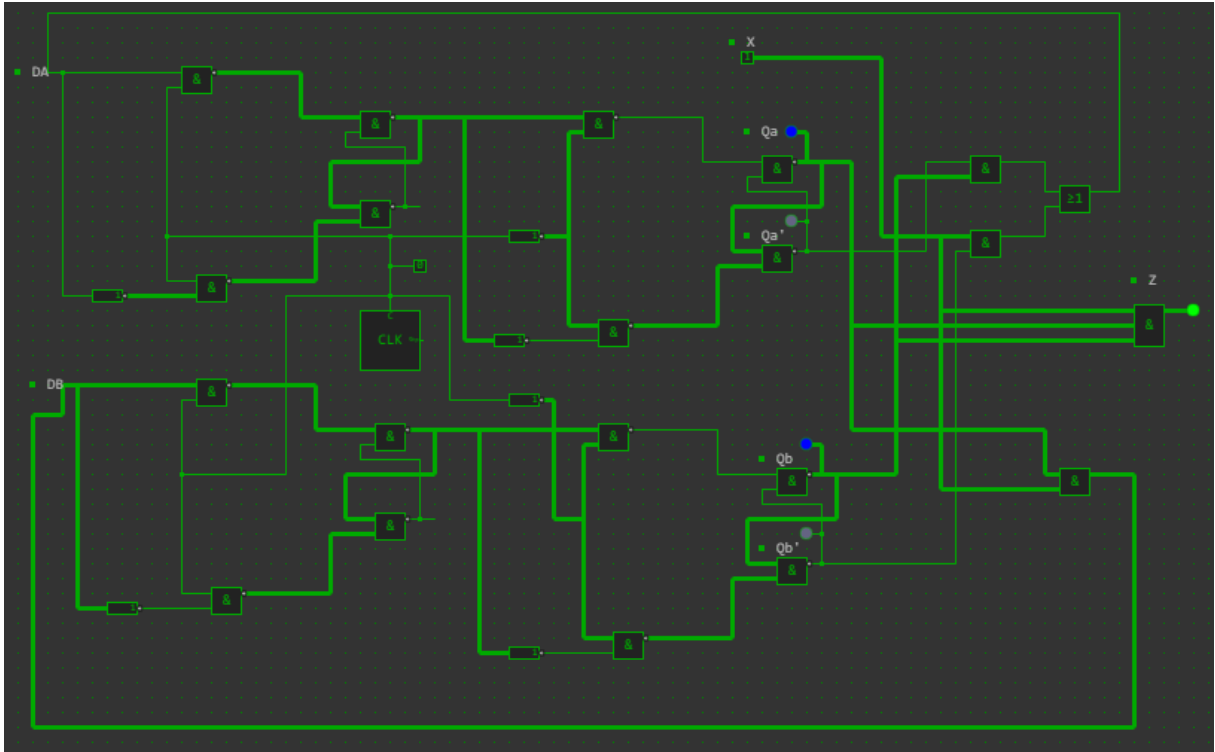

Link: <http://simulator.io/board/yINRYqNHtg/3>

Video Egeders'e eklendi.