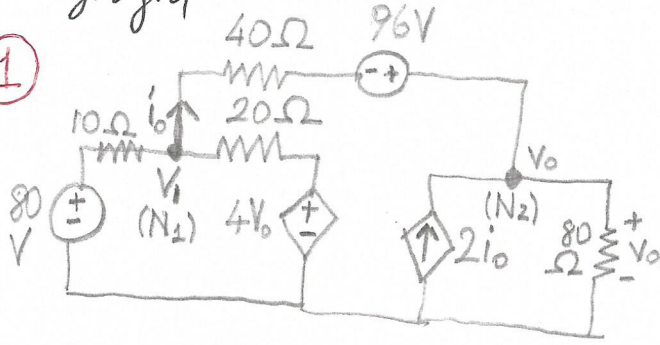


Ertuğrul KAN TAR

051900000086

Solusiyon

①



$$i_0 = \frac{V_1 + 96 - V_0}{40} \quad (I)$$

$$\text{Node-I: } \frac{V_1 - 80}{10} + i_0 + \frac{V_1 - 4V_0}{20} = 0 \quad (II)$$

$$\text{Node-II: } -i_0 - 2i_0 + \frac{V_0}{80} = 0$$

$$\rightarrow \frac{V_0}{80} = 3i_0 \quad (III)$$

$$40i_0 = V_1 + 96 - V_0 \quad (I)$$

$$2V_1 - 160 + 20i_0 + V_1 - 4V_0 = 3V_1 - 4V_0 + 20i_0 - 160 = 0$$

$$20i_0 = 4V_0 - 3V_1 + 160 \quad (II)$$

$$240i_0 = V_0 \quad (III)$$

$$(I) \text{ ve } (II) \text{ den } \rightarrow V_1 - V_0 + 96 = 8V_0 - 6V_1 + 320$$

$$7V_1 - 9V_0 = 224 \quad (IV)$$

$$(I) \text{ ve } (III) \text{ den } \rightarrow 6V_1 - 6V_0 + 576 = V_0$$

$$6V_1 - 7V_0 = -576 \quad (V)$$


$$(IV) \text{ ve } (V) \text{ den } \rightarrow 42V_1 - 54V_0 = 1344$$

$$\rightarrow 42V_1 - 49V_0 = -4032$$

$$\underline{-5V_0 = 5376V}$$

$$V_0 = -1075,2V$$
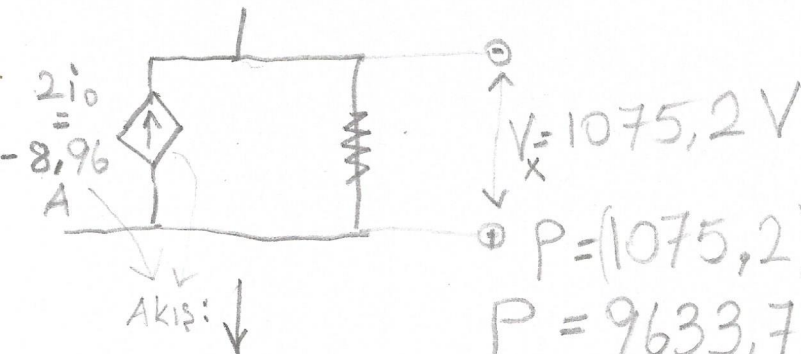
$$(III) \text{ ten } \rightarrow i_0 = \frac{V_0}{240} = \frac{-1075,2}{240} = -4,48A$$



* Geriçimin (+) kut-
buna gidiyor, o se-
beple pozitif.


$$P = (1075,2) \cdot (8,96)W$$

$$P = 9633,792W \text{ (Güç tüketiyor)}$$

051900000086

351 Φ

②

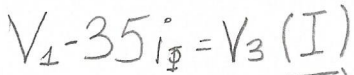

$$V_A = 20 - V_2 \quad (II)$$

$$I_{II} = \frac{V_2}{40} \quad (\text{III})$$

$$\frac{V_1}{20} + \frac{V_1 - 20}{2} + \frac{V_3 - V_2}{4} + \frac{V_3}{80} + 3.125 V_\Delta = 0 \text{ (IV)} \rightarrow \text{Super Node (1 ve 3)}$$

$$\frac{11V_1}{20} + \frac{21V_3}{80} - \frac{27V_2}{8} = -52,5 \text{ (a)} \leftarrow$$


$$\text{Node 2: } \frac{V_2 - 20}{1} + \frac{V_2}{40} + \frac{V_2 - V_3}{4} = 0 \text{ (V)}$$

$$\frac{51V_2}{40} - \frac{V_3}{4} = 20 \text{ (b)}$$

$$(I) \text{ re } (III) \text{ den : } V_1 - \frac{35V_2}{40} - V_3 = 0 \quad (c)$$


(a), (b), (c) denklemleri gözülürse

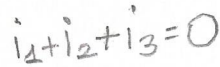• (a), (b), (c) denklamlar 4020
 $\rightarrow V_1 = -20,25V \quad V_2 = 10V \quad V_3 = -29V$



$$-\frac{20,25-20}{2} + \frac{10-20}{1} + i_3 = 0$$

$$i_3 = 30,125 \text{ A}$$

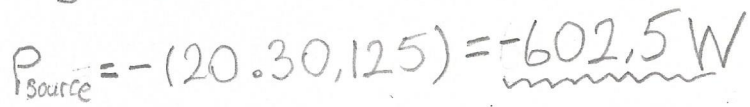

→ Kaynak $602,5 \text{ W}$ güç sağlar.