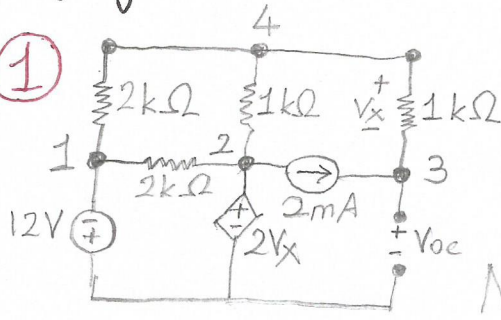


①



$$V_1 = -12V \text{ (I)} \quad V_2 = 2V_x \rightarrow \frac{V_2}{2} = V_x \text{ (II)}$$

$$V_x = V_4 - V_3 \text{ (III)} \quad V_{oc} = V_3$$

$$\text{Node-3} \rightarrow \frac{V_3 - V_4}{1k} - \frac{2}{1k} = 0 \rightarrow V_3 - V_4 - 2 = 0 \text{ (IV)}$$

$$\text{Node-4} \rightarrow \frac{V_4 - V_1}{2k} + \frac{V_4 - V_2}{1k} + \frac{V_4 - V_3}{1k} = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow V_4 - V_1 + 2V_4 - 2V_2 + 2V_4 - 2V_3 = 0$$


$$5V_4 - V_1 - 2V_2 - 2V_3 = 0 \text{ (V)}$$

Denklemlerin Çözümleri: (III) ve (II) $\rightarrow \frac{V_2}{2} - V_4 + V_{oc} = 0$ ①

$$\text{(IV)} \rightarrow V_{oc} - V_4 - 2 = 0 \text{ ②}$$

$$\text{(V) ve (I)} \rightarrow 5V_4 + 12 - 2V_2 - 2V_{oc} = 0 \text{ ③}$$

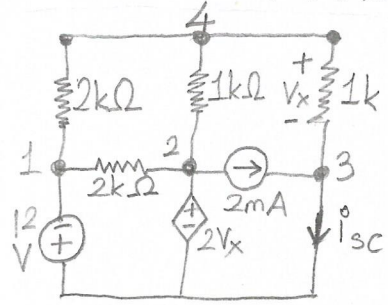Denklemlerin Çözümleri, $V_2 = -4V$ $V_4 = -\frac{16}{3}V$ $V_{oc} = -\frac{10}{3}V$ ★



$$V_1 = -12V \text{ (I)} \quad \frac{V_2}{2} = V_x \text{ (II)} \quad V_x = V_4 - V_3 \text{ (III)}$$

$$\text{(II) ve (III)} \rightarrow V_2 = 2V_4 - 2V_3 \text{ ①}$$


$$\text{Node-3} \rightarrow \frac{V_3 - V_4}{1k} - \frac{2}{1k} + i_{sc} = 0 \rightarrow V_3 - V_4 - 2 + 1k \cdot i_{sc} = 0 \text{ ②}$$

$$\text{Node-4} \rightarrow \frac{V_4 + 12}{2k} + \frac{V_4 - V_2}{1k} + \frac{V_4 - V_3}{1k} = 0 \rightarrow 5V_4 - 2V_2 - 2V_3 + 12 = 0 \text{ ③}$$

$$V_3 = 0 \text{ ④} \rightarrow \text{Hocam bunu sonra fark ettim...} \quad \star$$

$$\text{①, ②, ③, ④ den } V_2 = -24 \quad V_4 = -12 \quad i_{sc} = -10 \text{ mA} \quad \star$$
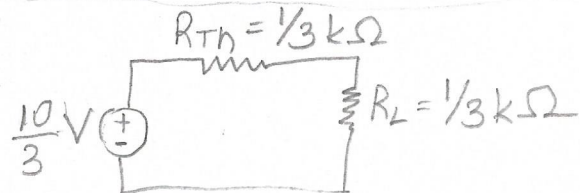
$$R_{Th} = \frac{-\frac{10}{3}}{\frac{-10}{1000}} = 333.3 \Omega = \frac{1}{3} k\Omega$$




$$P_L = \frac{\left(\frac{5}{3}\right)^2}{\frac{1000}{3}} = \frac{1}{120} W = 8.33 \text{ mW}$$

İrtuğrul KANTAR

05190000086

Soluşul


②

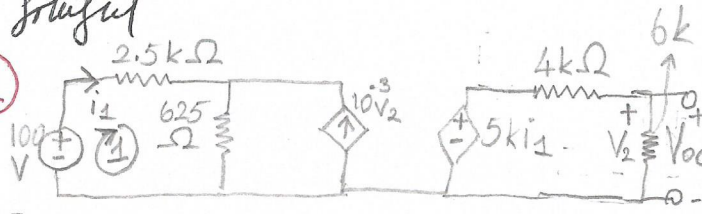

Mesh-I $\rightarrow 2500i_1 + 625(i_1 + 10^{-3}V_2) - 100 = 0$ ①

$\frac{5000i_1}{10k} \cdot 6k = V_{oc}$ ②

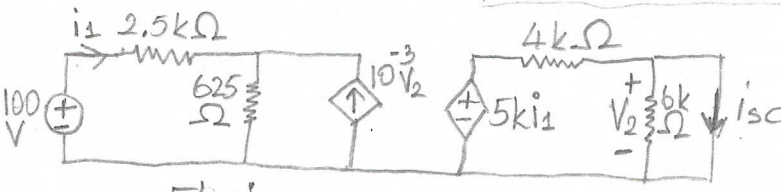① ve ② Gözödürse, $V_{oc} = 60V$ $i_1 = 20mA$



$V_2 = 0$
 $i_1 = \frac{100}{2.5k + 625} = 32mA$

$I_{sc} = \frac{5k \cdot i_1}{4k} = \frac{5}{4} \cdot 32mA = 40mA$

